

Um sistema de áudio estéreo requer um estágio push-pull a seguir, desejamos entregar 1W de potência a uma R_L de 4Ω , suponha $\beta_1 = 40$ e $\beta_2 = 20$. Determine o valor mínimo necessário para a corrente de polarização de Q3 e Q4.

