

Exercícios TE329

Parte 1


1. Especifique configurações amplificadoras de múltiplos estágios de forma que:

- (a) Seja um bom amplificador de tensão;
- (b) Seja um bom amplificador de corrente;
- (c) Seja um bom amplificador de transcondutância;

2. Para as configurações listadas abaixo, o que pode se dizer sobre R_{in} , R_{out} , A_{v0} e G_m ?

- (a) Estágio fonte comum seguido de um estágio fonte comum;
- (b) Estágio Porta comum seguido de um estágio Dreno comum;
- (c) Estágio porta comum seguido de um estágio emissor comum;
- (d) Estágio fonte comum seguido de um estágio dreno comum;

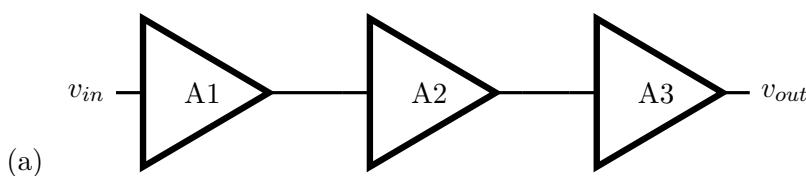
3. Considere os circuitos das figuras abaixo, obtenha os valores de R_{in} , R_{out} e A_{v0} de um amplificador de tensão equivalente:



Considere:

	A1	A2	A3
R_{in}	1 kΩ	100 kΩ	10 kΩ
R_{out}	10 kΩ	1 kΩ	100 Ω
A_{v0}	-10 V/V	20 V/V	0.8 V/V

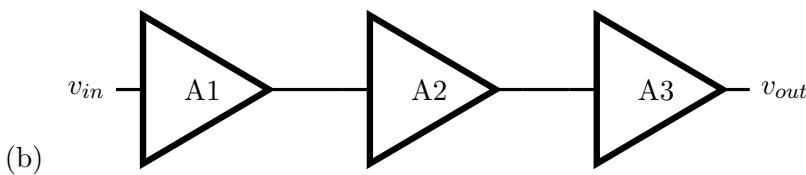
Resposta: $R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$, $R_{out} = 100 \Omega$, $A_{v0} = -132 \text{ V/V}$.



Considere:


	A1	A2	A3
R_{in}	1 MΩ	10 kΩ	1 kΩ
R_{out}	10 kΩ	100 kΩ	100 kΩ
$A_{v0} = 10 \text{ V/V}$	$G_m = 2 \text{ mA/V}$	$A_{is} = -10 \text{ A/A}$	

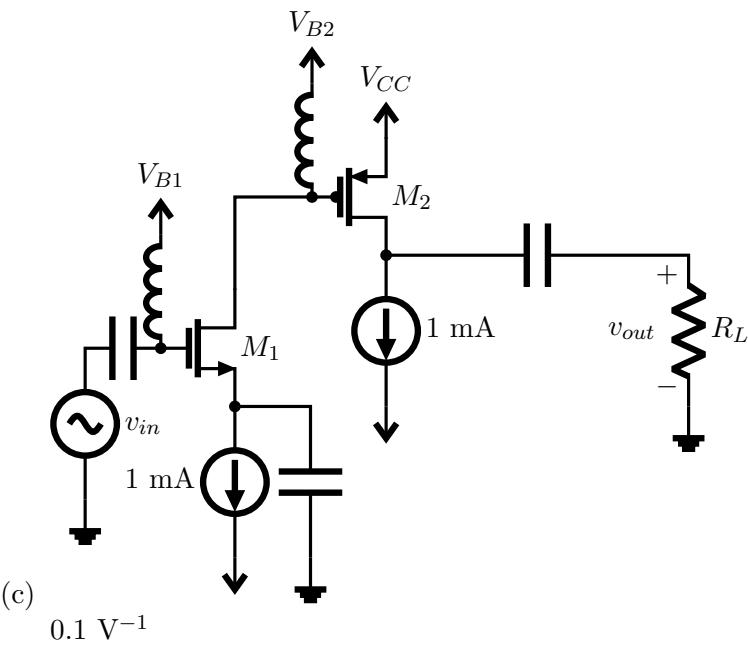
Resposta: $R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$, $R_{out} = 100 \text{ k}\Omega$, $A_{v0} = -9901 \text{ V/V}$.



Considere $\mu_n C_{ox} W/L = 2 \text{ mA/V}^2$ e $\lambda =$

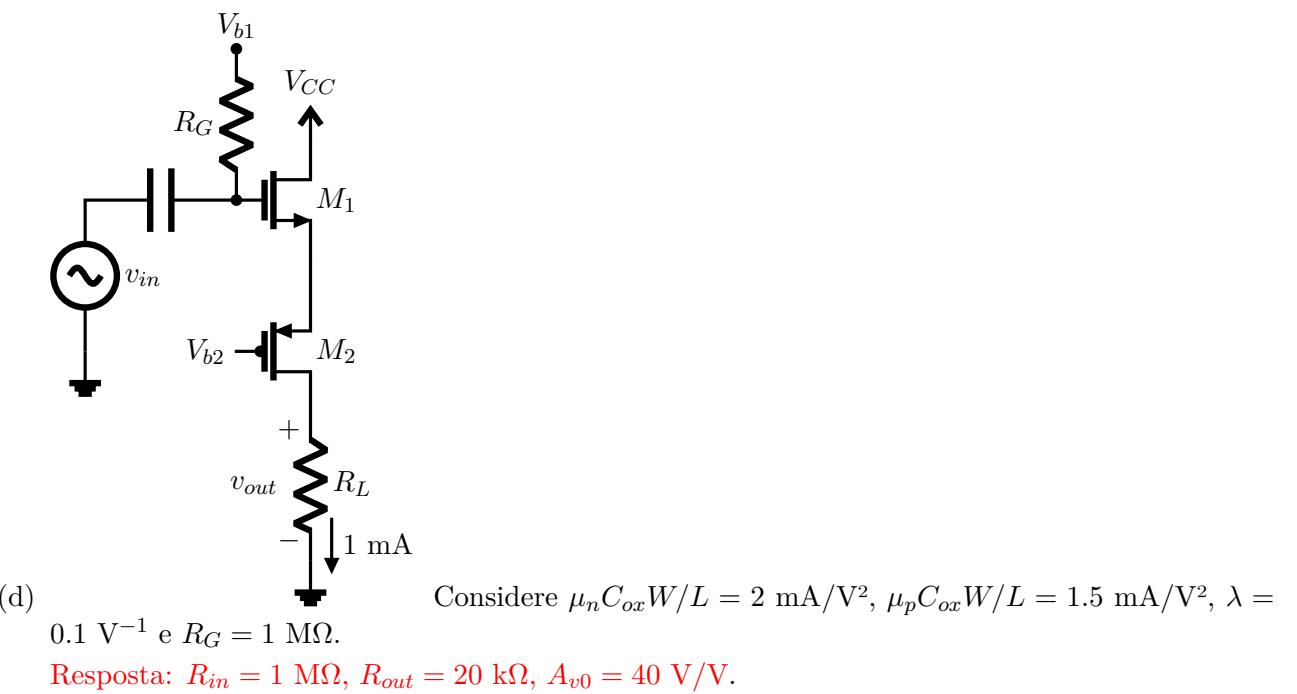Resposta: $R_{in} = \infty$, $R_{out} = 10 \text{ k}\Omega$, $A_{v0} = 400 \text{ V/V}$.



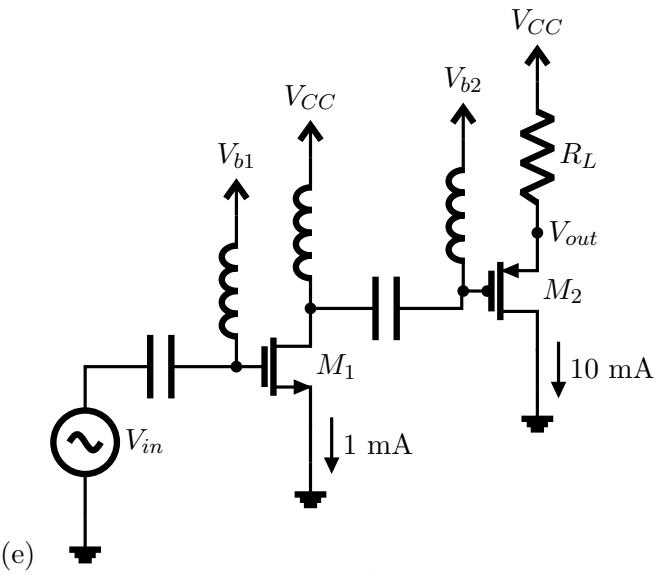


(e)

$$1.5 \text{ mA/V}^2 \text{ e } \lambda = 0.1 \text{ V}^{-1}.$$

$$\text{Considere } \mu_n C_{ox} W/L = 2 \text{ mA/V}^2, \mu_p C_{ox} W/L =$$


Resposta: $R_{in} = \infty, R_{out} = 183 \Omega, A_{v0} = -20 \text{ V/V}.$

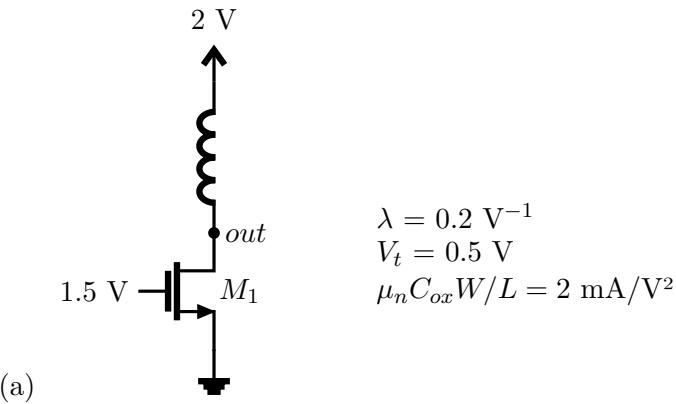4. Obtenha a resistência equivalente vista do terminal *out* dos circuitos:




(a)

Resposta: $R_{out} = 3571 \Omega.$

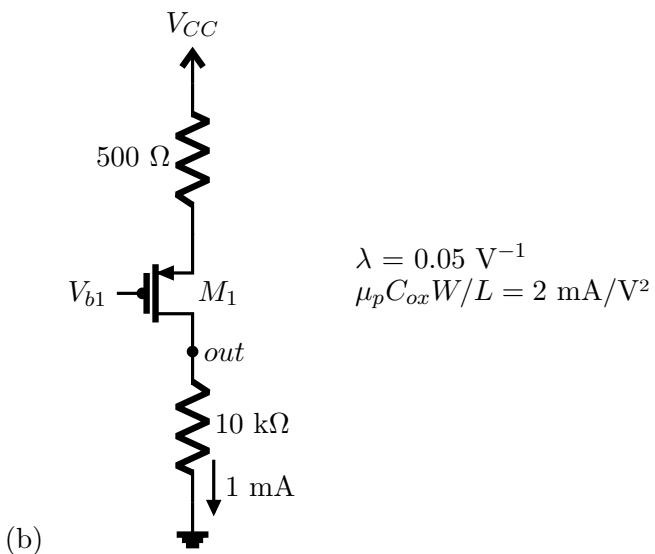


(b)

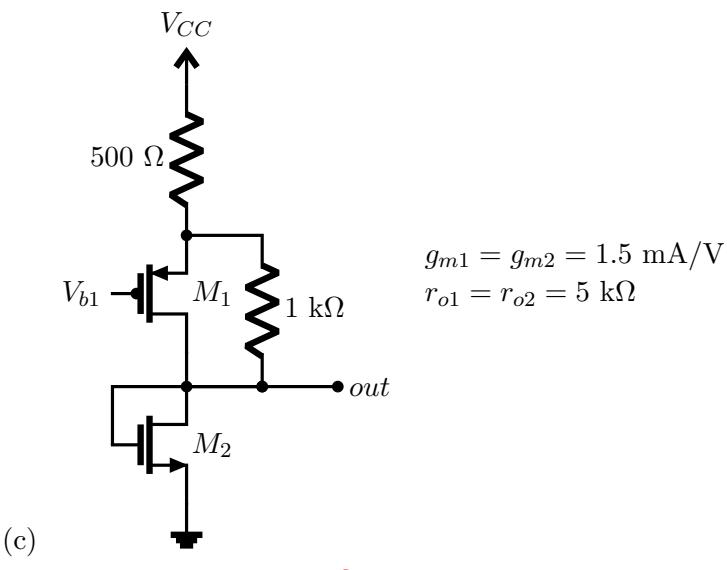
Resposta: $R_{out} = 6.7 \text{ k}\Omega.$




Resposta: $R_{out} = 537 \Omega$.

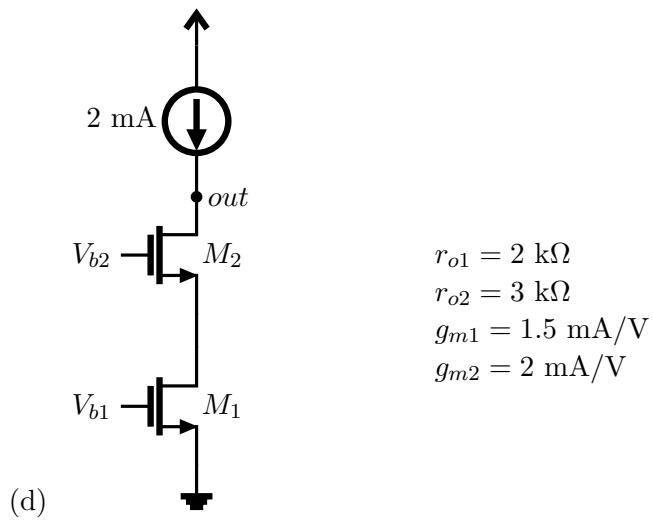

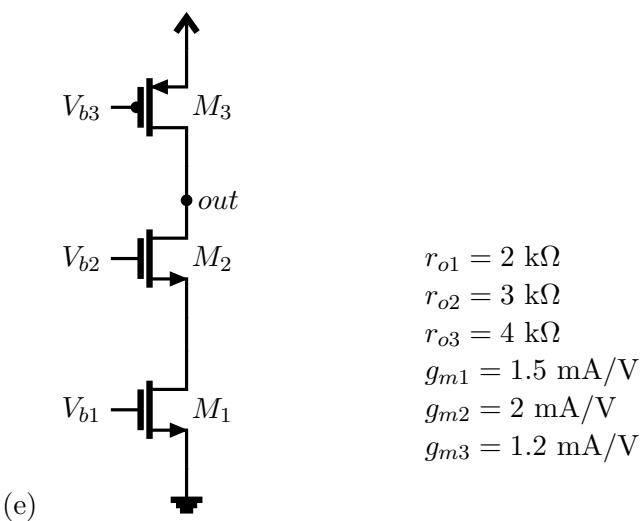Resposta: $R_{out} = 12 \text{ k}\Omega$.




Resposta: $R_{out} = 3 \text{ k}\Omega$.

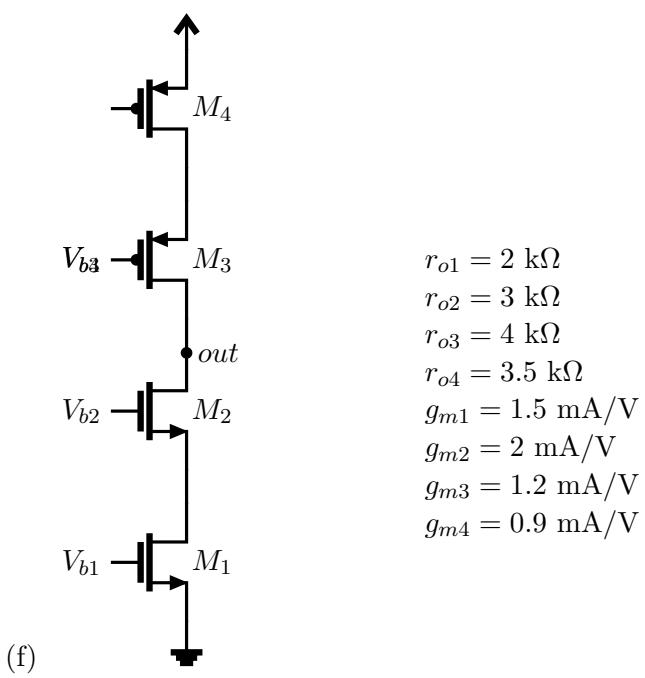

$$\begin{aligned}r_{o1} &= 2 \text{ k}\Omega \\r_{o2} &= 3 \text{ k}\Omega \\r_{o3} &= 4 \text{ k}\Omega \\r_{o4} &= 3.5 \text{ k}\Omega \\g_{m1} &= 1.5 \text{ mA/V} \\g_{m2} &= 2 \text{ mA/V} \\g_{m3} &= 1.2 \text{ mA/V} \\g_{m4} &= 0.9 \text{ mA/V}\end{aligned}$$


Resposta: $R_{out} = 7 \text{ k}\Omega$.

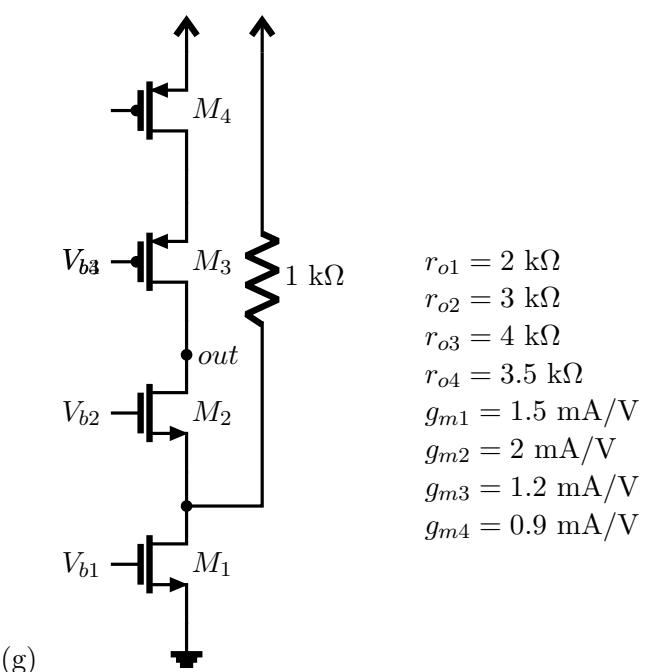

$$\begin{aligned}r_{o1} &= 2 \text{ k}\Omega \\r_{o2} &= 3 \text{ k}\Omega \\r_{o3} &= 4 \text{ k}\Omega \\r_{o4} &= 3.5 \text{ k}\Omega \\g_{m1} &= 1.5 \text{ mA/V} \\g_{m2} &= 2 \text{ mA/V} \\g_{m3} &= 1.2 \text{ mA/V} \\g_{m4} &= 0.9 \text{ mA/V}\end{aligned}$$

Resposta: $R_{out} = 3.2 \text{ k}\Omega$.

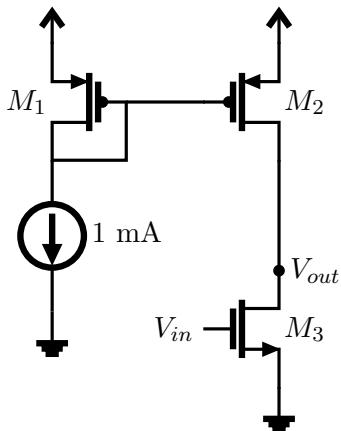
5. Calcule o ganho de tensão em aberto dos circuitos abaixo:



$$\begin{aligned}
 \mu_n Cox &= 0.2 \text{ mA/V}^2 \\
 \mu_p Cox &= 0.15 \text{ mA/V}^2 \\
 L &= 0.1 \mu\text{m} \\
 W_1 &= 0.5 \mu\text{m} \\
 W_2 &= 1.5 \mu\text{m} \\
 W_3 &= 1 \mu\text{m} \\
 \lambda_p &= 0.12 \text{ V}^{-1} \\
 \lambda_n &= 0.09 \text{ V}^{-1}
 \end{aligned}$$

(a)

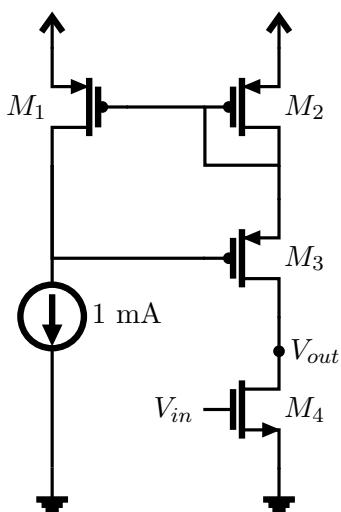
$$\text{Resposta: } A_{v0} = -5.5 \text{ V/V.}$$



$$\begin{aligned}
 \mu_n Cox &= 0.2 \text{ mA/V}^2 \\
 \mu_p Cox &= 0.15 \text{ mA/V}^2 \\
 L &= 0.1 \mu\text{m} \\
 W_1 &= 0.5 \mu\text{m} \\
 W_2 &= 1.5 \mu\text{m} \\
 W_3 &= 1.5 \mu\text{m} \\
 W_4 &= 1 \mu\text{m} \\
 \lambda_p &= 0.12 \text{ V}^{-1} \\
 \lambda_n &= 0.09 \text{ V}^{-1}
 \end{aligned}$$

(b)
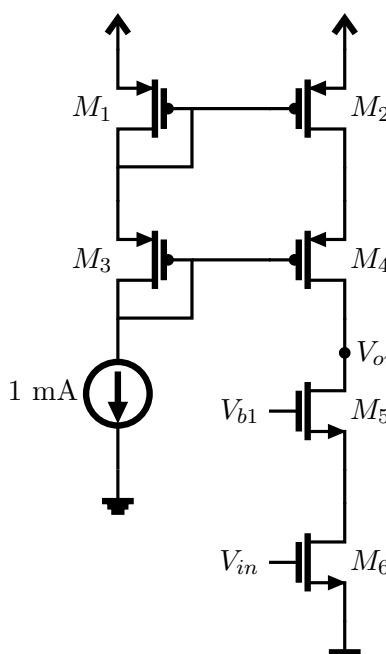
$$\text{Resposta: } A_{v0} = -12.3 \text{ V/V.}$$




$$\begin{aligned}
 \mu_n Cox &= 0.2 \text{ mA/V}^2 \\
 \mu_p Cox &= 0.15 \text{ mA/V}^2 \\
 L &= 0.1 \mu\text{m} \\
 W_1 &= 0.5 \mu\text{m} \\
 W_2 &= 1.5 \mu\text{m} \\
 W_3 &= 1.5 \mu\text{m} \\
 W_4 &= 1.5 \mu\text{m} \\
 W_5 &= 1 \mu\text{m} \\
 W_6 &= 1 \mu\text{m} \\
 \lambda_p &= 0.12 \text{ V}^{-1} \\
 \lambda_n &= 0.09 \text{ V}^{-1}
 \end{aligned}$$


(c)

$$\text{Resposta: } A_{v0} = -61.5 \text{ V/V.}$$

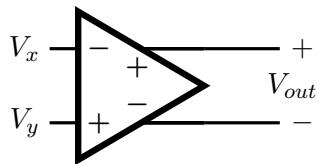
6. Considere o circuito da figura abaixo e responda



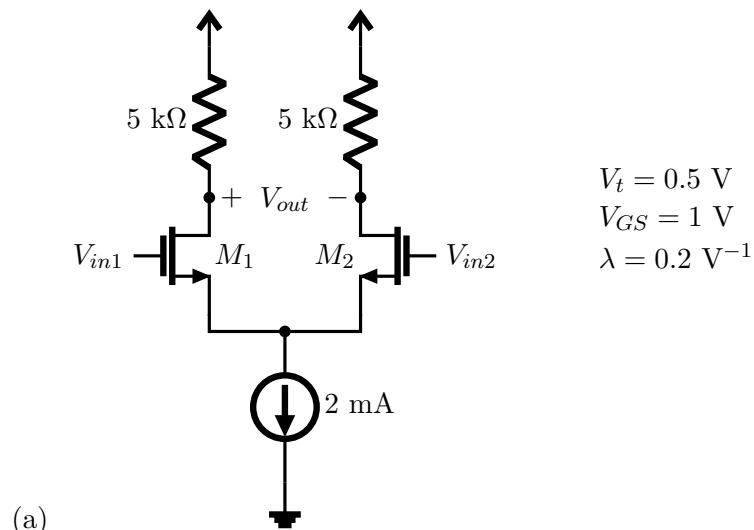
- (a) Seja $V_x = \sin(\omega t)$, $V_y = -\sin(\omega t)$, $A_{v0} = 10 \text{ V/V}$. Qual será o sinal de saída?
- (b) Se $V_x = 2 + \sin(\omega t + \pi)$, $V_y = 2 + \sin(\omega t)$, $A_{v0} = 2 \text{ V/V}$, Qual será o sinal de saída?
- (c) Ao inserir $V_y = 0.05 \sin(\omega t) + 2$ e $V_y = -0.05 \sin(\omega t) + 2$, observa-se $V_{out} = 10 \sin(\omega t) + 0.01$. Qual é o ganho diferencial e CMRR. **CMRR = 20000**
7. Para os circuitos das figuras abaixo obtenha A_{v0} , R_{in} e R_{out} .



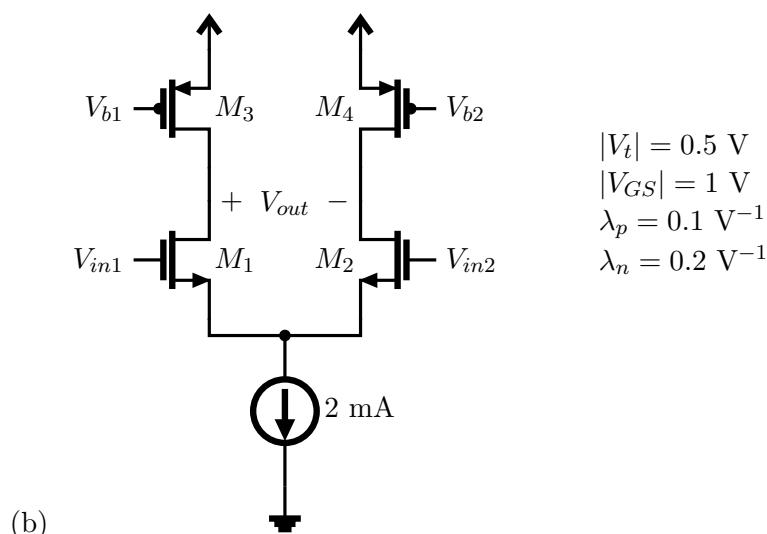
Resposta: $R_{in} = \infty$, $R_{out} = 5 \text{ k}\Omega$, $A_{v0} = -10 \text{ V/V}$.



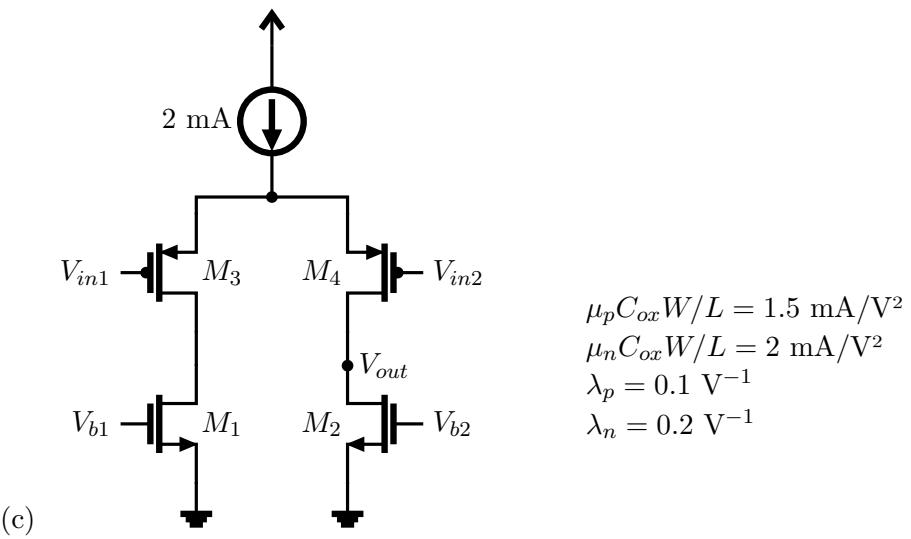Resposta: $R_{in} = \infty$, $R_{out} = 6.7 \text{ k}\Omega$, $A_{v0} = -13.3 \text{ V/V}$.



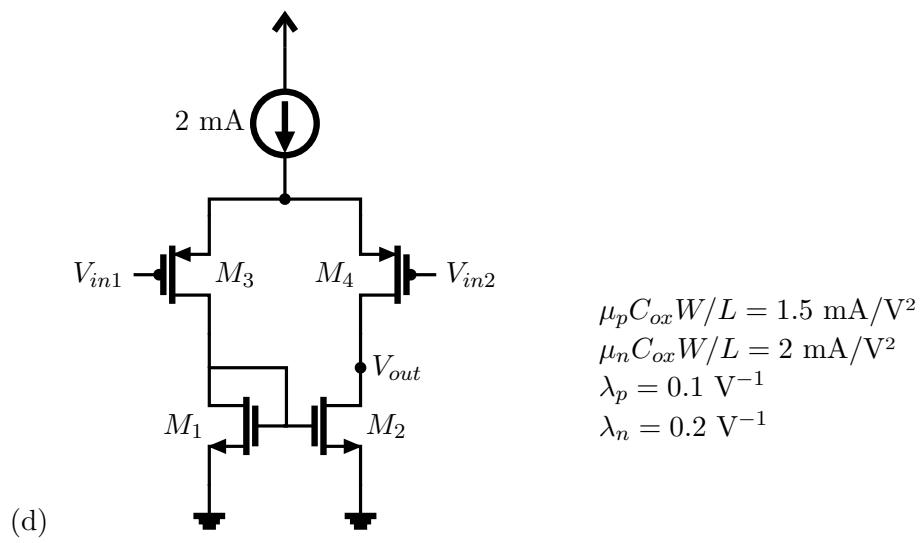Resposta: $R_{in} = \infty$, $R_{out} = 3.3 \text{ k}\Omega$, $A_{v0} = -2.9 \text{ V/V}$.



Resposta: $R_{in} = \infty$, $R_{out} = 3.3 \text{ k}\Omega$, $A_{v0} = 5.8 \text{ V/V}$.
